

برنامه سازی سیستم

دانشکده فنی و حرفه ای مائده

مدرس:

نگار مهدی نژاد

این مباحث برای درس برنامه سازی سیستم در نظر گرفته شده است

دانشجویان عزیز

جلسه اول کلاس را به آشنایی با مقدمات مدارهای دیجیتال پرداختیم. مطالبی چون:

جبر بول - توابع منطقی - نمودار منطقی - گیت‌های منطقی - جدول صحت
در جلسه اول بررسی شد.

در ادامه به بررسی چند مدار ترکیبی پرکاربرد و مقدماتی از مدارهای ترتیبی خواهیم پرداخت.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی از این مباحث میتوانید از **کتاب مدارهای منطقی موريس مانو ترجمه سپیدنام، فصل 4 و نیمی از فصل 5** استفاده کنید.

فصل اول

مرور مدارهای منطقی

مقدماتی برای آشنایی با برنامه سازی سیستمهای دیجیتال
با زبان توصیف سخت افزار VHDL


مدارهای جمع کننده Half Adder و Full Adder

□ **Full Adder**: یک مدار ترکیبی با سه ورودی و دو خروجی است که دو بیت داده و یک رقم نقلی را با هم جمع کرده و حاصل جمع و رقم نقلی را محاسبه می کند.

□ **Half Adder**: یک مدار ترکیبی با دو ورودی و دو خروجی است که دو بیت دودویی را با هم جمع کرده و حاصل جمع و رقم نقلی را محاسبه می کند.


Half Adder و Full Adder

 یک Full adder را میتوان توسط 2 عدد Half adder طراحی کرد.



می تواند توسط یک گیت XOR جایگزین شود.

بلوک دیاگرام (H.A)

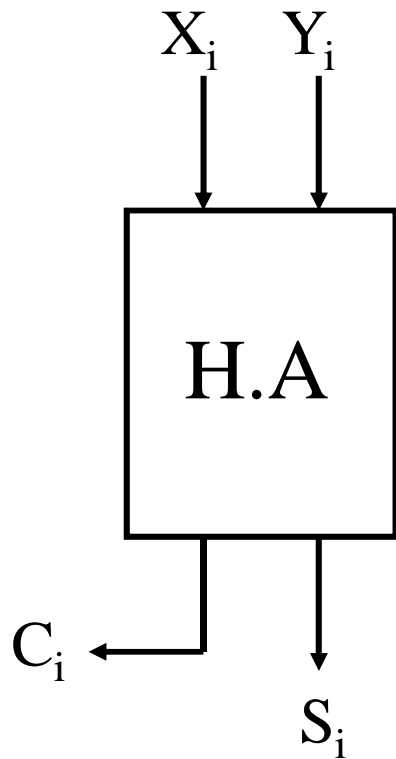


Truth Table


X_i	Y_i	C_i	S_i
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0


 
$$\begin{cases} S_i = X_i \oplus Y_i \\ C_i = X_i Y_i \end{cases}$$



بلوک دیاگرام (F.A)

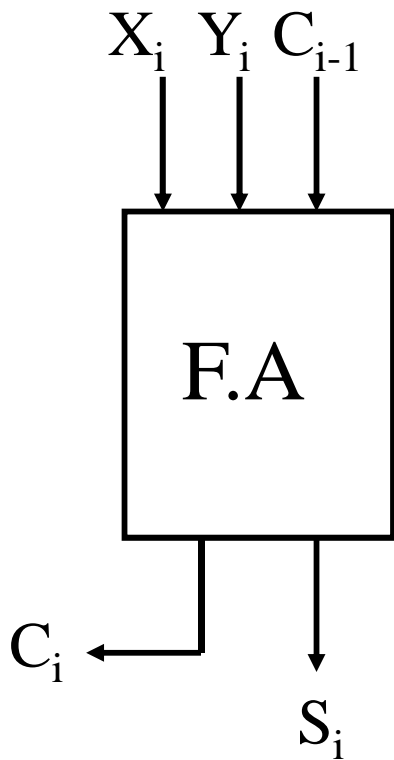


Truth Table

X_i	Y_i	C_{i-1}	C_i	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\rightarrow \begin{cases} S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1} \\ C_i = X_i Y_i + X_i C_{i-1} + Y_i C_{i-1} \end{cases}$$

دیاگرام منطقی (F.A)


$$C_{out} = C (A \oplus B) + AB$$

 

Ripple Carry Adder (RCA)


جمع کننده دودویی n بیتی

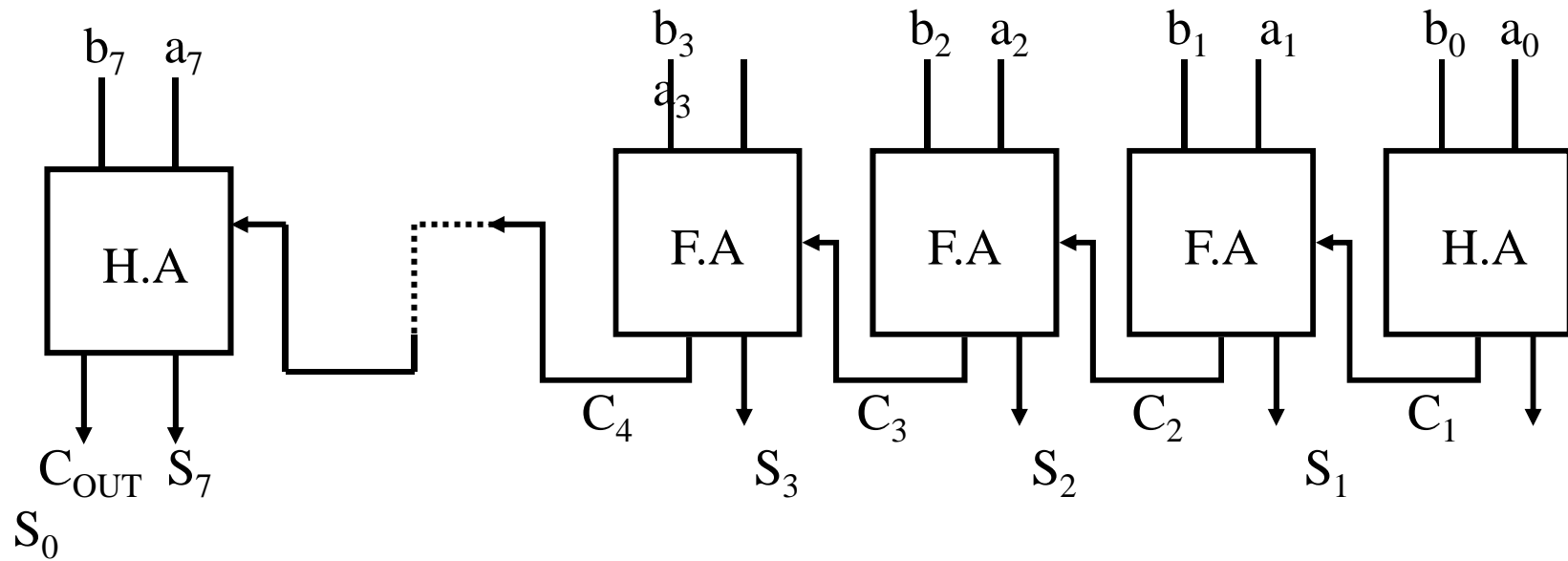برای جمع دو مقدار n بیتی از تعداد n تمام جمع کننده که به صورت سریال به یکدیگر متصل شده اند می توان استفاده کرد. به شکلی که رقم نقلی خروجی هر طبقه به رقم نقلی ورودی طبقه بعدی وارد شود.



مدار جمع کننده تفریق کننده n بیتی

 در این مدار در صورتی که پایه M صفر باشد عمل جمع باینری و در صورتی که یک باشد عمل تفریق باینری انجام میشود. از جمع کننده دودویی n بیتی و گیتهای xor برای ساخت این مدار استفاده شده است.



If $M = 0 \rightarrow A + B$

If $M = 1 \rightarrow A - B \text{ or } (A + \bar{B} + 1)$

دیکدر

q دیکدر n به 2^n یک شبکه منطقی ترکیبی است با n خط ورودی و 2^n سیگنال خروجی.

q عنصری است که مینترم ها را می سازد.


q در هر لحظه به ازای هر ترکیب باینری ورودیها تنها یکی از خروجی ها فعال است.

q خروجی فعال می تواند مقدار 0 یا 1 داشته باشند.

q دیکدر با خروجی فعال 0 را **active low (A.L)** و با خروجی فعال 1 را **active high (A.H)** می نامند.

q دیکدرها اغلب یک یا چند پایه فعالساز **enable** دارند.


بلاک دیگرام دیکدر n به 2^n

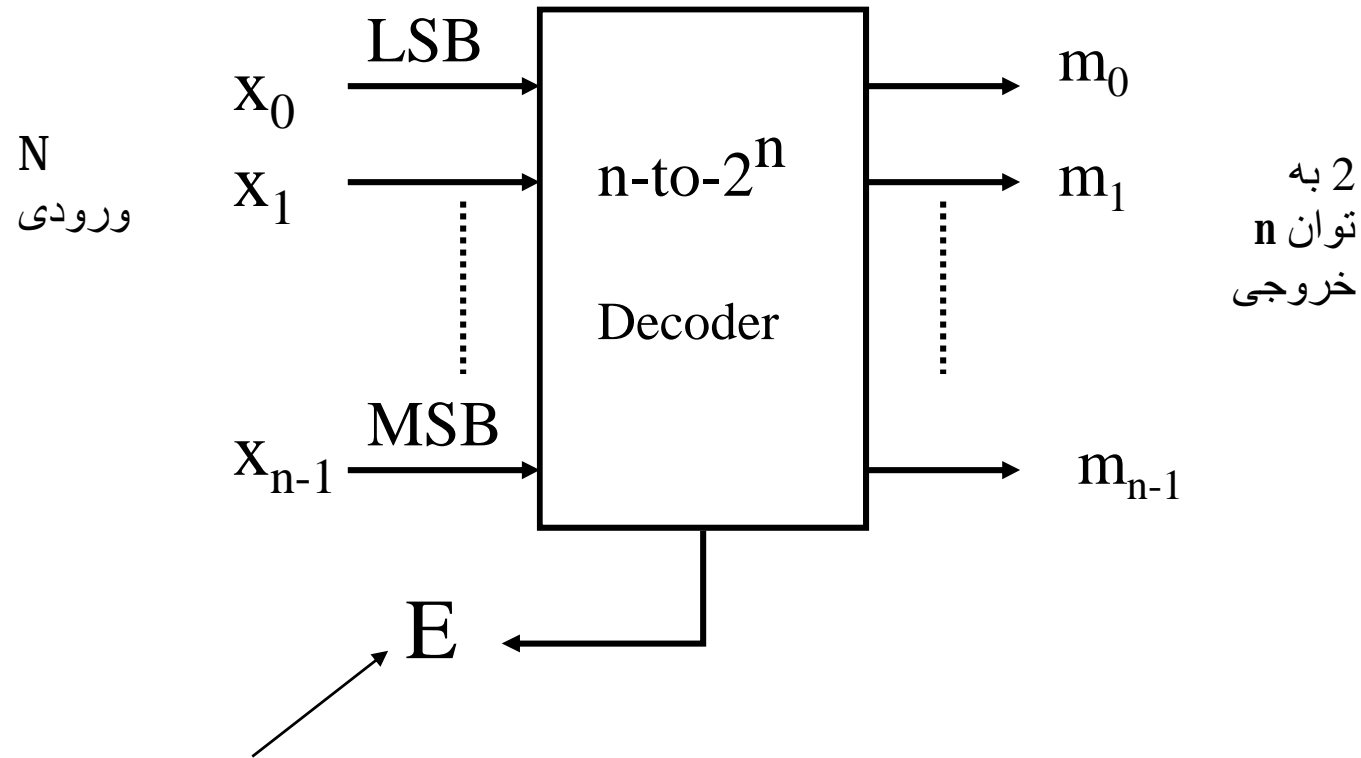


دیاگرام منطقی (دیکدر 2 به 4 با پایه فعالساز فعال بالا a.h)

Truth Table

E	A	B	m_0	m_1	m_2	m_3
0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	×	×	0	0	0	0

 

 
دیاگرام منطقی (دیکدر 2 به 4 با پایه فعالساز فعال پایین A.L)



مالتی پلکسر


بطور کلی مالتی پلکسر (انتخابگر داده) یک ماجول است که یکی از چند خط ورودی را انتخاب و آن را روی خط خروجی ظاهر می سازد.

 این مدار 2 به n نمای ورودی و یک خروجی دارد. N تعداد پایه های انتخاب است. به ازای هر ترکیب باینری از ورودی های انتخاب، تنها یک ورودی داده انتخاب میشود و به خروجی میرود.



مدار مالتی پلکسر 4 به 1

S_1	S_0	Y
0	0	X_0
0	1	X_1
1	0	X_2
1	1	X_3

 

مقایسه گر ها

q مقایسه گر قطعه ای محاسباتی است که اندازه نسبی دو عدد دودویی را معین می کند.


q در یک مقایسه گر سه تصمیم کاملا دیکد شده در مورد دو کلمه انجام و در خروجی ها قرار

می گیرند. یعنی $A > B$, $A < B$, $A = B$ اگر

$$A = (A_{n-1} A_{n-2} \dots A_0)$$

$$B = (B_{n-1} B_{n-2} \dots B_0)$$

دیاگرام عملیاتی

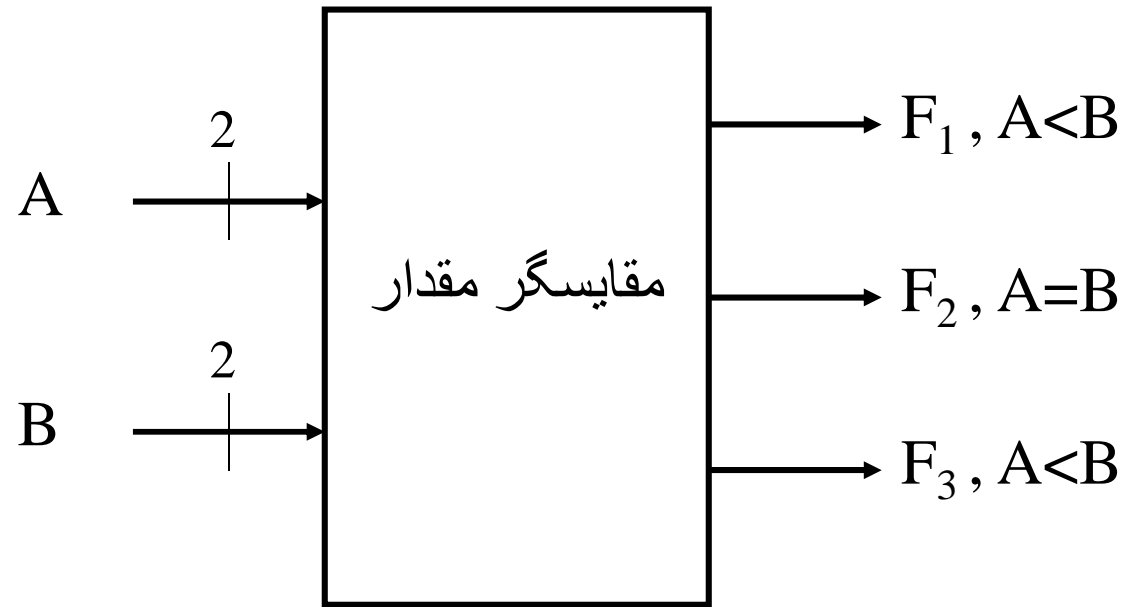

$$\left\{ \begin{array}{l} F_1 = 1, \text{ If } A < B \\ F_2 = 1, \text{ If } A = B \\ F_3 = 1, \text{ If } A > B \end{array} \right.$$

مثال :




مقایسه گری طراحی کنید که دو کلمه

$$A=(A_1A_0)_2 \text{ و } B=(B_1B_0)_2$$

در کد دودویی مقایسه کند.

A_1	A_2	B_2	B_2	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1

نقشه های کارنو

   


توابع خروجی

$$F_1 = \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 + \bar{A}_0 B_1 B_0 \quad \text{For } (A_1 A_0)_2 < (B_1 B_0)_2$$

$$F_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 B_1 B_0 \quad \text{For } (A_1 A_0)_2 = (B_1 B_0)_2$$

$$F_3 = A_1 \bar{B}_1 + A_1 \bar{B}_1 B_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0 \quad \text{For } (A_1 A_0)_2 > (B_1 B_0)_2$$


تحقیق منطقی یک مقایسه گر دو بیت

 

مدارات ترتیبی



مدار ترتیبی مداری است که در آن خروجی در هر لحظه وابسته به ورودی همان لحظه و خروجی لحظه قبل است. همواره یک فیدبک از خروجی به ورودی وجود دارد. این مدارات حالت حافظه دارند. رجیسترها، شمارنده ها، حافظه **sram** مدارات منطقی ترتیبی هستند. پایه مدارهای ترتیبی لچ ها **latch** و فلیپ فلاپ ها **flip flop** هستند.

مفهوم Latch :

 


R	S	$Q(t+1)$	$\bar{Q}(t+1)$
0	1	1	0
1	0	0	1
0	0	$Q(t)$	$\bar{Q}(t)$
1	1	نامعین	نامعین

  CLK: پالس های ساعت که باعث همگام سازی مدار می شود .



انواع فلیپ فلاپ ها: RS, JK, T, D

فلیپ فلاپ RS

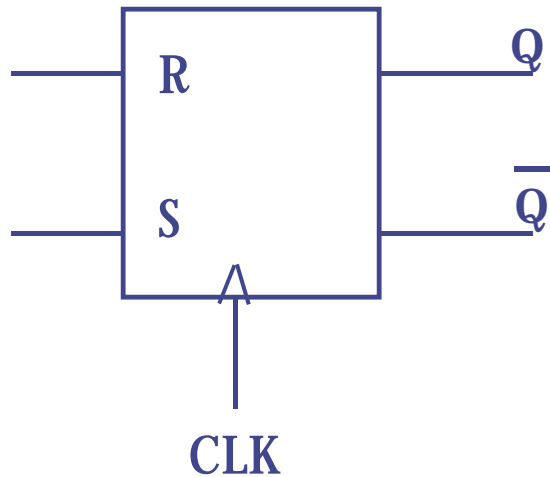


S	R	Q(t+1)
0	0	Q(t)
0	1	0
1	0	1
1	1	نامعین

(جدول مشخصه)

انواع فلیپ فلاپ ها: (ادامه)

فلیپ فلاپ JK

 


J	K	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}(t)$

T — [D {


(جدول مشخصه)

انواع فلیپ فلاپ ها: (ادامه)

فلیپ فلاپ D, T

 

T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	$\overline{Q(t)}$

 


D	Q(t+1)
0	0
1	1

(جدول مشخصه

(

مثال 1: به کمک فلیپ فلاپ JK یک فلیپ فلاپ T بسازید.

T	J	K	$Q(t+1)$
0	0	0	$Q(t)$
1	1	1	$\bar{Q}(t)$

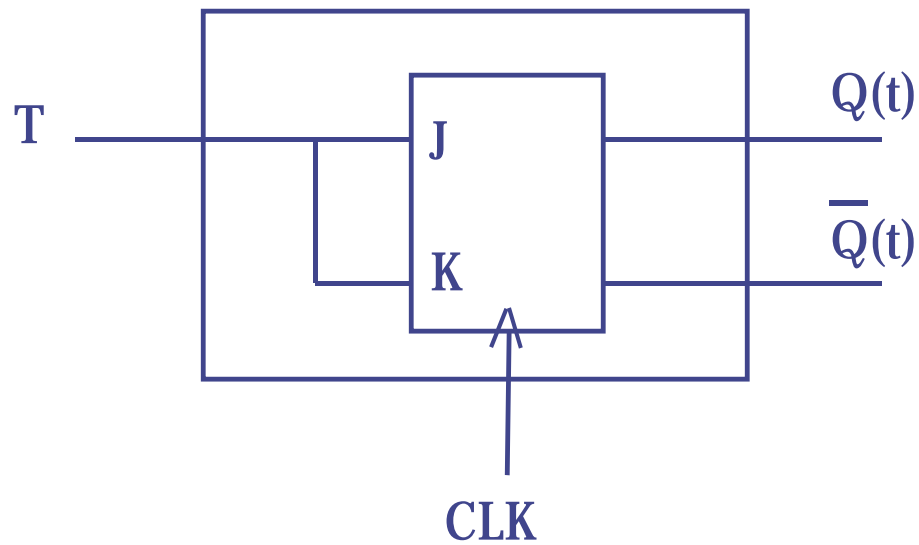

ثبات ها و شیفت رجیستر

ثبات یا رجیستر:

یک حافظه کوچک و موقت است که از فلیپ فلاپها ساخته میشود. یک رجیستر n بیتی از n فلیپ فلاپ تشکیل شده است.

شیفت رجیستر:

رجیستری برای نگه داری و انتقال سری یا موازی دیتا ست.


برای ساخت رجیسترها معمولا از فلیپ فلاپ های D یا JK استفاده میشود.

بر اساس سری یا موازی بودن ورودی دیتا به رجیسترها 4 نوع شیفت رجیستر خواهیم داشت:


SISO – SIPO – PISO – PIPO

P: موازی **S**: سریال **I**: ورودی **O**: خروجی

طرح بلوک دیاگرامی ثبات و پایه های آن

 

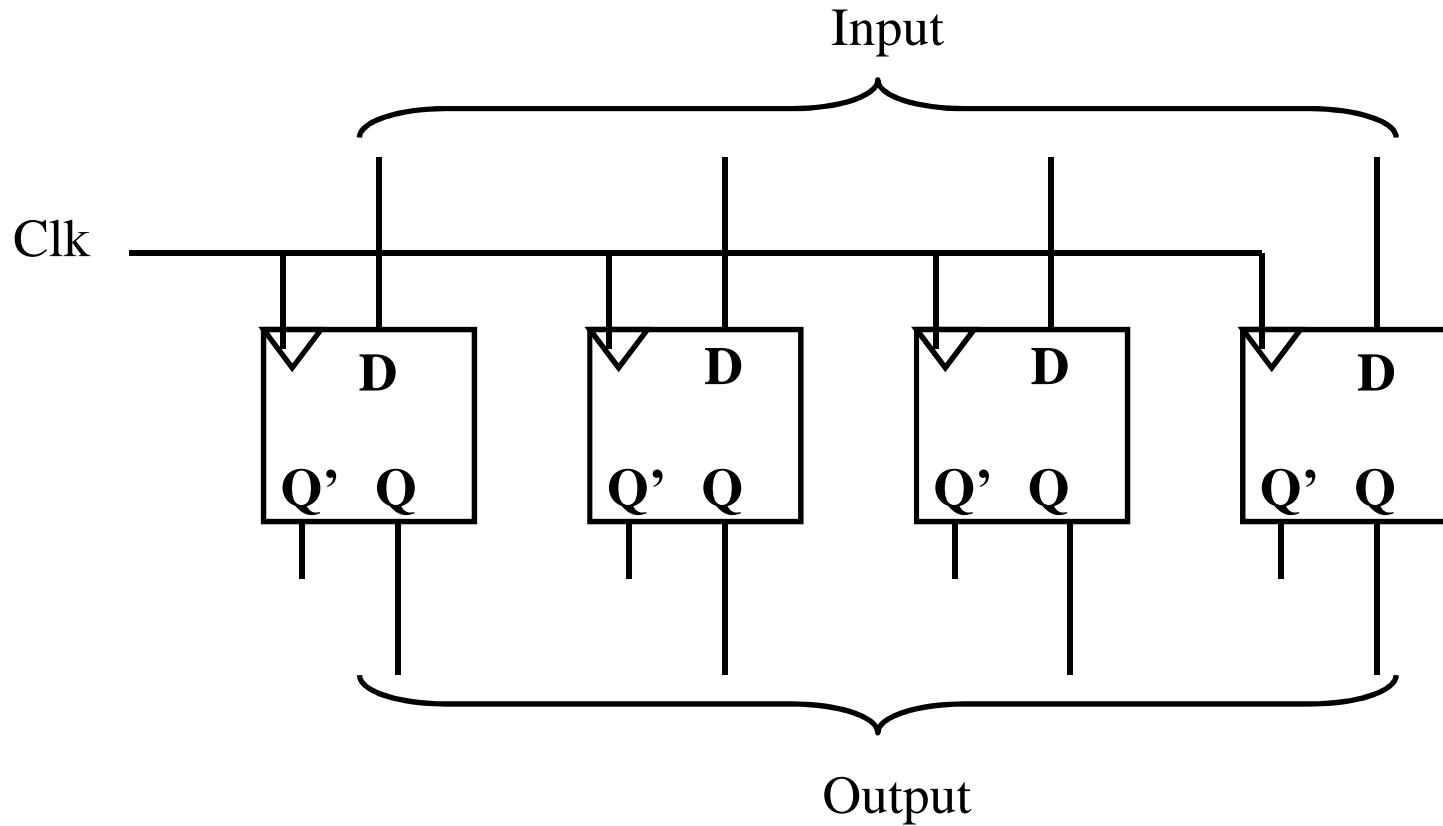طرح ساده یک ثبات با فلیپ فلاپ D شیفت رجیستر PIPO 4بیتی



شمارنده ها

رجیسترهایی هستند که به ازای هر پالس ساعت یک مقدار باینری را می‌شمارند. انواع مختلفی چون توالی شمار صعودی یا نزولی، زوج شمار، فرد شمار و ... دارند.

برای ساخت شمارنده ها اغلب از فلیپ فلاپهای **T** و **JK** استفاده میشود.

مثلا یک شمارنده متوالی باینری 4بیتی میتواند با هر پالس ساعت یک مقدار 4بیتی از 0 تا 15 را بشمارد.

به سوالات زیر پاسخ دهید و در اولین جلسه کلاس همراه داشته باشید:

- (1) بلاک دیاگرام، جدول صحت، تابع خروجی و نمودار منطقی یک دیکدر 3 به 8 با خروجی **A.H** را رسم کنید.
- (2) بلاک دیاگرام، جدول صحت، تابع خروجی و نمودار منطقی یک مالتی پلکسر 8 به 1 را رسم کنید.
- (3) با استفاده از تمام جمع کننده یک تفریق کننده باینری بسازید. سپس این مدار را به یک تفریق کننده باینری 4 بیتی گسترش دهید.
- (4) با استفاده از فلیپ فلاپ **JK** یک فلیپ فلاپ **T** بسازید.
- (5) با استفاده از فلیپ فلاپ های **D** یک شیفت رجیستر 4 بیتی **SISO** بسازید.
- (6) در مورد پایه پالس ساعت در مدارات ترتیبی تحقیق کنید.

فصل دوم

آشنایی با FPGA و VHDL

FPGA چیست؟


یک تراشه FPGA از منابع مختلف دیجیتالی تشکیل شده است که در ابتدا و به خودی خود، هیچ عملکرد مشخصی را ارائه نمی‌دهد. شما با پیکره‌بندی مناسب آن می‌توانید هر نوع سخت‌افزار دیجیتال را خلق کنید.

FPGA

FPGAها نسل جدید مدارهای مجتمع دیجیتال قابل برنامه ریزی هستند که عبارت **FPGA** از سر کلمه های **Field Programmable Logic Gate Array** گرفته شده است. سرعت اجرای توابع منطقی در **FPGA**ها بسیار بالا و در حد نانو ثانیه است. اگر بخواهیم **FPGA**ها را به طور ساده تشریح کنیم، عبارت است از یک تراشه که از تعداد بالایی بلوک منطقی - **LB (Logic Block)**، خطوط ارتباطی و پایه های ورودی / خروجی (**IOB**) تشکیل شده است که به صورت آرایه ای در کنار یکدیگر قرار دارند. خطوط ارتباطی که وظیفه آنها ارتباط بین بلوک های منطقی است از سوئیچ های قابل برنامه ریزی تشکیل شده اند. این سوئیچ ها بسته به نوعی که دارند، برخی تنها یکبار قابل برنامه ریزی هستند و برخی به تعداد دفعات زیادی برنامه ریزی می شوند. بلوک های منطقی نیز دارای انواع مختلفی هستند که عموماً توسط المانی پایه، تمامی توابع منطقی را ایجاد می کنند. به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانواده **ACT-1** از شرکت **Actel**، با پایه مالتی پلکسری عمل می کنند. به این معنا که توسط مالتی پلکسر، توانایی ایجاد توابع منطقی مختلف را دارند. البته تعداد ورودی های هر بلوک منطقی متفاوت است و به نوع **FPGA** مربوط می شود. به عنوان مثال بلوک های منطقی در خانواده **ACT-1**، از نوع 8 ورودی است. البته در برخی موارد به بلوک های منطقی، سلول های منطقی نیز گفته می شود (**LC**) بلوک دیاگرام یک **FPGA** به طور ساده در شکل زیر نشان داده شده است. البته بسیاری از سلول های منطقی بر اساس جداول **LUT** ساخته می شوند. **LUT** از تعدادی سلولهای حافظه **SRAM** تشکیل می شود که در هنگام برنامه ریزی **FPGA**، مقدار دهی می شوند. به طور خلاصه **LUT** عبارت است از تولید توابع آماده برای استفاده در سلول های منطقی. پیاده سازی توابع مختلف نیز به وسیله در کنار هم قرار گرفتن بلوک های منطقی و همچنین تنظیم ارتباط بین هر بلوک و به عهده گرفتن پردازش اطلاعات توسط هر بخش انجام می شود.

FPGA از یک سری عناصر منطقی که برای کار خاصیت محدود نشده اند و نیز دارای اتصالات قابل برنامه ریزی است. بنابراین هر دو جزء اصلی تشکیل دهنده یک مدار یعنی بلوکها منطقی و همچنین اتصالات بین آنها قابل برنامه ریزی است.

FPGA

 

FPGA

شرکتهای سازنده FPGA:

سازندگان FPGA شامل شرکت‌های بزرگی همچون **Xilinx** و **Altera** و **Actel** می‌باشند که سری‌های مختلفی، از جمله **Xilinx** شامل: **Spartan** و **Virtex** و **Altra** شامل: **Cyclone** و **Flex10k** و **Stratix** و را به بازار عرضه کرده‌اند. در کشور ما معمولاً با **CPLD** ها و **FPGA** های شرکت‌های مذکور کار می‌شود که از نظر محبوبیت به صورت زیر هستند.

Altera

Xiling

Actel

FPGA

انواع نرم افزارهای مربوط به FPGA:

از سوی شرکتهای مختلفی نرم افزارهای با قابلیت‌های مختص به خود طراحی کرده اند که اهم آنها به قرار زیرند:

**MAXPLUS II – Quartus – Fandation - Leonardo Spectrum –
Modelsim - ...**

FPGA

تراشه های **Field Programmable Gate Arrays** یا همان **FPGA** برای توسعه سخت افزارهای دیجیتالی پیچیده و اجتناب از ساخت برد هایی با تراشه های گسسته به وجود آمده اند. با استفاده از تراشه های **FPGA**، بردهایی که قبلاً با تعداد زیادی از تراشه های دیجیتال ساخته می شدند، در یک تراشه **FPGA** با سرعت بالاتر و از همه مهمتر با امکان به روز رسانی **Update** کردن سخت افزار، پیاده سازی می شوند. استفاده از **FPGA** این امکان را به ما می دهد تا طرح های سخت افزاری در ابعاد کوچکتر و با قیمت پایین تر ساخته شوند. عیب یابی طرح دیجیتالی که در داخل **FPGA** پیاده سازی شده به دلیل وجود نرم افزارهای شبیه سازی قدرتمند، بسیار ساده تر است. بسیاری از قطعاتی که در پروژه های دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند (مانند **Dual port ram**، **DSP Module**، **Digital Synthesizer**، **FIFO** و انواع کدر ها و دیکدر ها، **FFT Module**، **Ethernet Core** و ...) به صورت **Soft Core** در داخل **FPGA** به راحتی قابل پیاده سازی بوده و در داخل کتابخانه استاندارد نرم افزار **ISE** وجود دارند. استفاده از **Soft Core** پردازنده هایی نظیر **ARM** در داخل **FPGA**، این تراشه را به ابزاری قدرتمند برای پیاده سازی انواع طرح های پردازش سیگنال (که نیاز به پردازش سریال دارند) تبدیل کرده است. امروزه بسیاری از شرکت های بزرگ سازنده تراشه **ASIC**، طرح های خود را بر روی **FPGA** تست و **Verify** می کنند زیرا امکان سنتز مدار تا سطح ترانزیستور در تراشه های **FPGA** وجود دارد.

FPGA

با استفاده از زبان توصیف سخت افزار (**Verilog** یا **VHDL** شما می توانید طرح و ایده سخت افزاری خود را بسته به نیاز و تبحر در سخت افزار، در یکی از سطوح توصیف رفتاری (توصیف سیستمی با ساختاری شبیه زبان (**C**، سطح **Register Transfer Level** یا همان **RTL** با استفاده از گیت ها و فلیپ فلاپها و یا حتی در سطح ترانزیستور پیاده سازی نمایید و یا اینکه در محیط شماتیکی مدار مورد نظر خود را ترسیم و سنتز نمایید.

VHDL چیست؟

VHDL یکی از زبانهای توصیف سخت افزار (**Hardware Description Language**) است که در طراحی مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد که اغلب برای توصیف مدار های یکپارچه (**IC** دیجیتال یا ترکیبی آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد . **VHDL** سرنام کلمات **VHSIC Hardware Description Language** است که **VHSIC** خود گرفته شده از سرنام کلمات **Very High Speed Integrated Circuit** می باشد.

VHDL یکی از پروژه هایست که در ابتدا توسط سازمان دفاع آمریکا ایجاد گردیده و توسعه یافته است و بعدا به صورت تجاری درآمده است. **VHDL** اغلب برای طراحی بلاک های مداری بواسطه برنامه نویسی مورد استفاده قرار می گیرد و پس از تکمیل هر بلاک می توان آن بلاک را تست و شبیه سازی نمود و بلاک ها خود می توانند بخشی از بلاک های بزرگتر باشند و یا با سایر بلاک ها به صورت موازی کار کنند و بدین ترتیب توسعه و عیب یابی سیستم به سادگی قابل انجام است.

به صورت کلی بوسیله ی **VHDL** می توان انواع مدار های منطقی ساده و پیچیده را به صورت کاملا سازمان یافته پیاده ساز نمود و این طراحی را بوسیله ی گیت های پایه به **IC** تبدیل نمود یا برنامه تولید شده را بر روی قطعاتی مانند **FPGA** ها برنامه ریزی نمود.

VHDL

از جمله شبیه ساز های **VHDL** می توان به نرم افزار های زیر اشاره نمود :

- **Aldec** محصول شرکت **Active HDL**
- **Cadence Incisive**
- **Mentor Graphics ModelSim**
- **Synopsys VCS-MX**
- **Xilinx Vivado**
- **Altera Quartus**

پاسخ سوالات زیر را در اولین جلسه کلاس همراه داشته باشید:

- (1) در مورد **FPGA** چه میدانید؟ شرح دهید.
- (2) در مورد **VHDL** چه میدانید؟ شرح دهید.

موفق باشید

مهدی نژاد